



التاريخ: .....

الصف /الفصل: .....

اسم الطالب: .....

## 1 الهدف

أن أستقصى العلاقة بين الجهد والتيار في مقاوم ثابت وفي مصباح فتيل.

## 2 متغيرات التجربة

للتغير المستقل: .....

للتغير التابع: .....

النواتج: .....

## 3 جدول النتائج

| مصابيح: $V$ (V) | $I$ (A) | $R = V/I$ |
|-----------------|---------|-----------|
|                 |         |           |
|                 |         |           |
|                 |         |           |
|                 |         |           |
|                 |         |           |
|                 |         |           |

| مقاوم: $V$ (V) | $I$ (A) | $R = V/I$ |
|----------------|---------|-----------|
|                |         |           |
|                |         |           |
|                |         |           |
|                |         |           |
|                |         |           |
|                |         |           |

## 4 مثل التيار مقابل الجهد

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

الجهد (V)

## 5 الاستنتاج

منحنى المقاومة الثابت ..... ومقاومة المصباح ..... زيادة الجهد لأن

## 6 سؤال للتفكير

لماذا يحترق المصباح غالباً لحظة تنفيذه؟



التاريخ: .....

الصف /الفصل: .....

اسم الطالب: .....

## 1 الهدف

أن أستقصى العلاقة بين الجهد والتيار في مقاوم ثابت وفي مصباح فتيل.

## 2 متغيرات التجربة

للتغير المستقل: .....

للتغير التابع: .....

النواتج: .....

## 3 جدول النتائج

| مصابيح: $V$ (V) | $I$ (A) | $R = V/I$ |
|-----------------|---------|-----------|
|                 |         |           |
|                 |         |           |
|                 |         |           |
|                 |         |           |
|                 |         |           |
|                 |         |           |

| مقاوم: $V$ (V) | $I$ (A) | $R = V/I$ |
|----------------|---------|-----------|
|                |         |           |
|                |         |           |
|                |         |           |
|                |         |           |
|                |         |           |
|                |         |           |

## 4 مثل التيار مقابل الجهد

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

الجهد (V)

## 5 الاستنتاج

منحنى المقاومة الثابت ..... ومقاومة المصباح ..... زيادة الجهد لأن

## 6 سؤال للتفكير

لماذا يحترق المصباح غالباً لحظة تنفيذه؟