تقرير تجربة: الدوائر الكهربائية البسيطة

المختبر الافتراضي الذكي · الصف الثالث المتوسط · مدرسة أبي الدرداء المتوسطة

فيزياء

اسم الطالب: ..... الصف/الفصل: ..... التاريخ: .....

1 الهدف

أن أقارن بين توصيل المصابيح على التوالي وعلى التوازي.

2 توقّعي قبل التجربة

أتوقع أن تنطفئ المصابيح عند فكّ مصباح في دائرة ..... لأن .....

3 جدول النتائج

نوع التوصيل	عدد المصابيح	مصباح مفكوك؟	التيار (A)	سطوع المصابيح

4 ارسم مخطط الدائرتين بالرموز

توالي

توازي

5 الاستنتاج

في التوصيل على التوالي إذا انقطع المسار ....., وفي التوصيل على التوازي .....

.....

6 سؤال للتفكير

لماذا تُوصَّل الأجهزة في المنازل على التوازي؟

.....

توقيع المعلم: .....

إعداد أ. علي البقاشي

الدرجة ..... / 10

تقرير تجربة: الدوائر الكهربائية البسيطة

المختبر الافتراضي الذكي · الصف الثالث المتوسط · مدرسة أبي الدرداء المتوسطة

فيزياء

اسم الطالب: ..... الصف/الفصل: ..... التاريخ: .....

1 الهدف

أن أقارن بين توصيل المصابيح على التوالي وعلى التوازي.

2 توقّعي قبل التجربة

أتوقع أن تنطفئ المصابيح عند فكّ مصباح في دائرة ..... لأن .....

3 جدول النتائج

نوع التوصيل	عدد المصابيح	مصباح مفكوك؟	التيار (A)	سطوع المصابيح

4 ارسم مخطط الدائرتين بالرموز

توالي

توازي

5 الاستنتاج

في التوصيل على التوالي إذا انقطع المسار ....., وفي التوصيل على التوازي .....

.....

6 سؤال للتفكير

لماذا تُوصَّل الأجهزة في المنازل على التوازي؟

.....

توقيع المعلم: .....

إعداد أ. علي البقاشي

الدرجة ..... / 10